
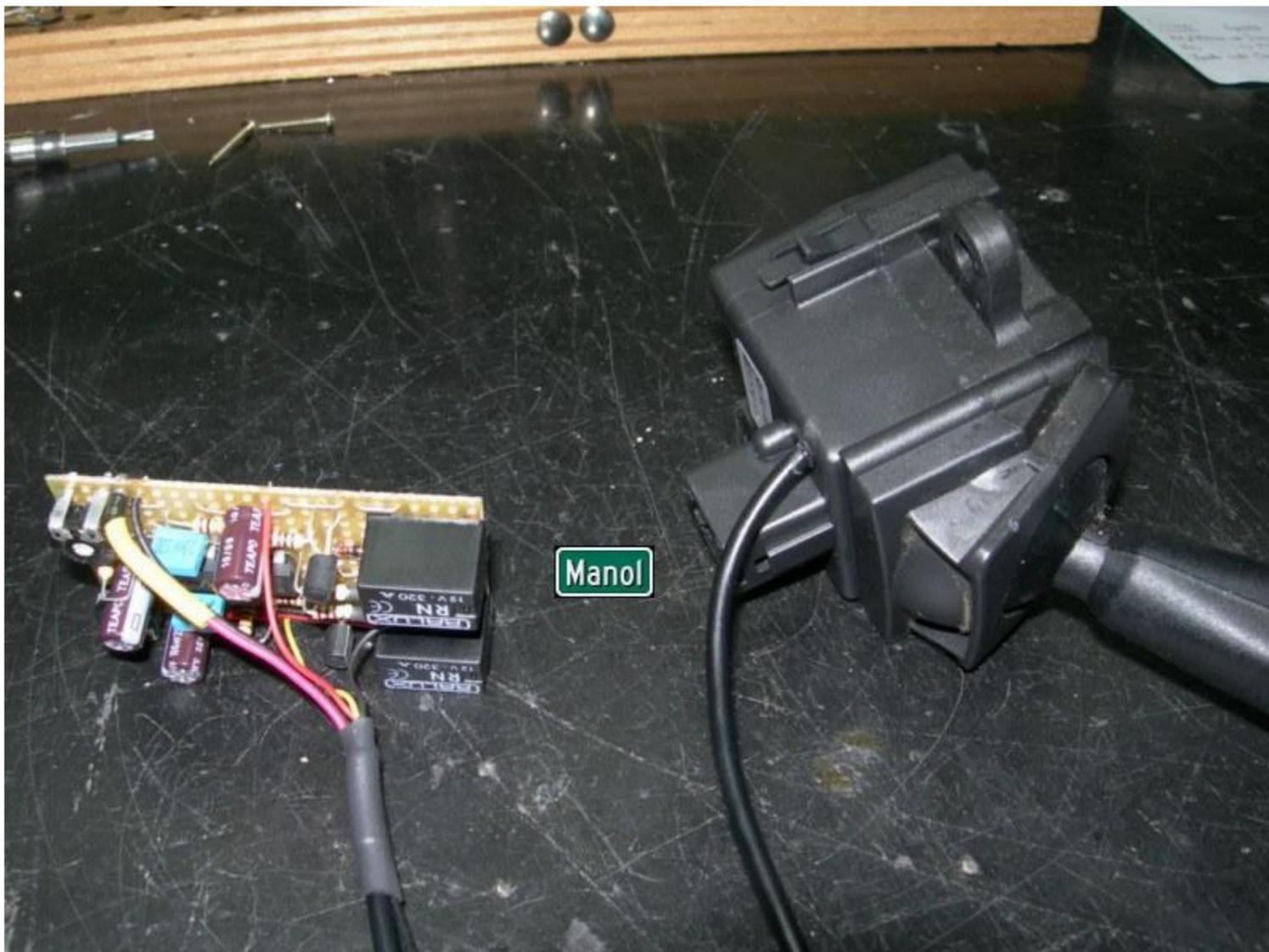



### Automatizar intermitentes (III)

Bueno, ya tengo funcionando el sistema, con el brico (III). : 😊:


Circuito:

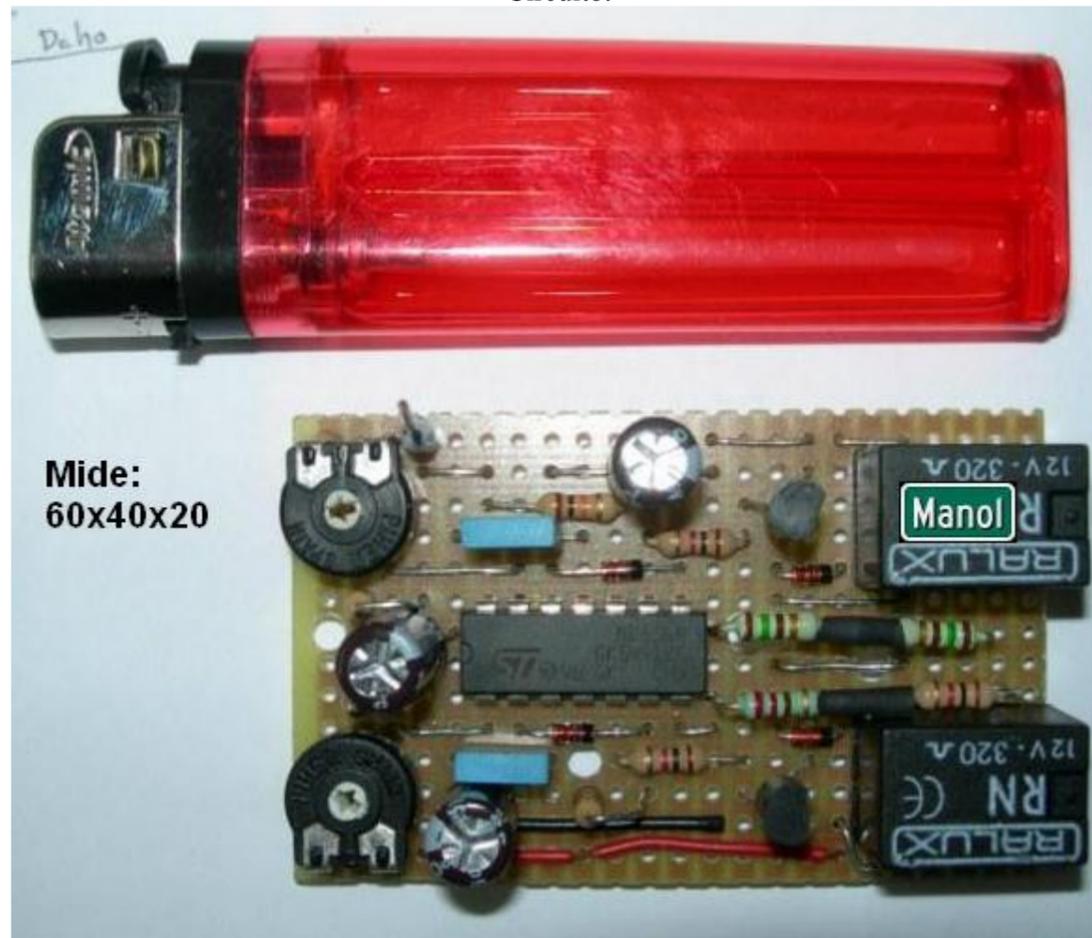

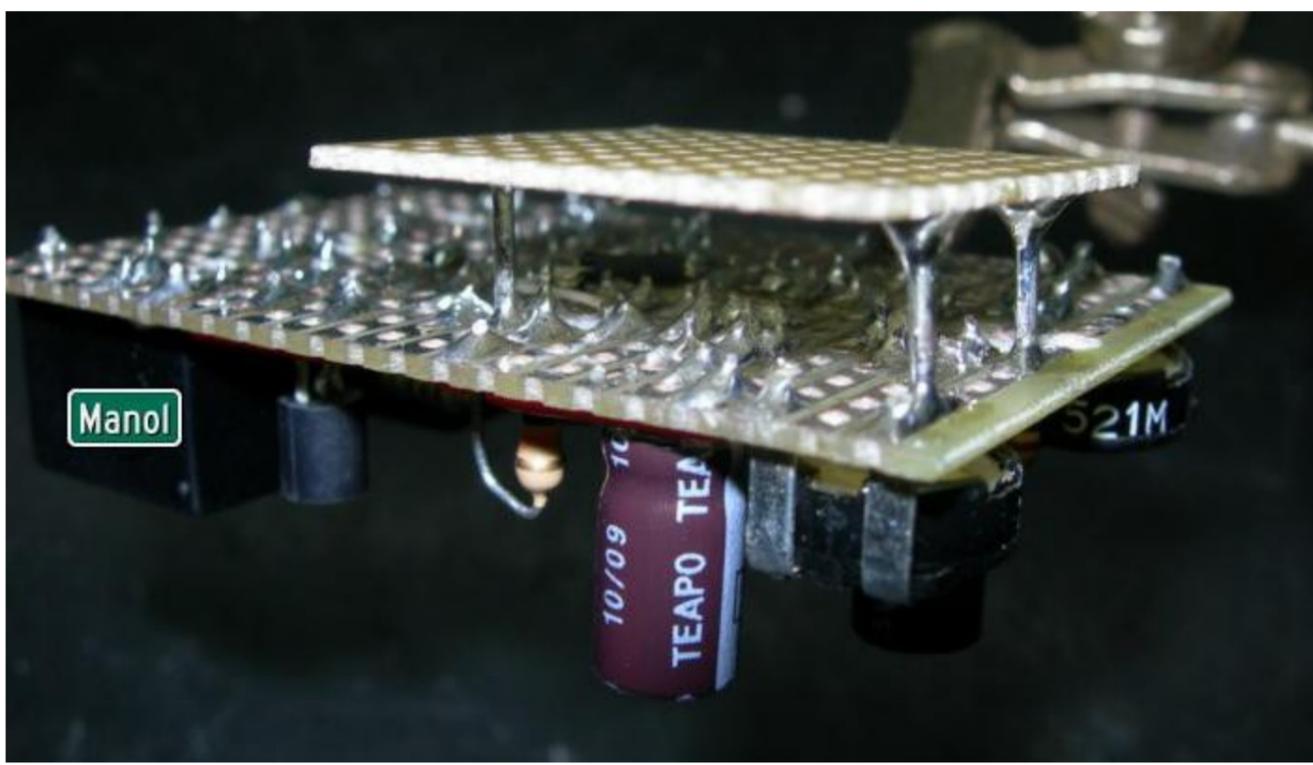
Aprovechando el soporte que lleva el coche para la palanca de ajuste del volante eléctrico, y que el mio no la lleva, he añadido un soporte al circuito:



Para encajarlo aquí:

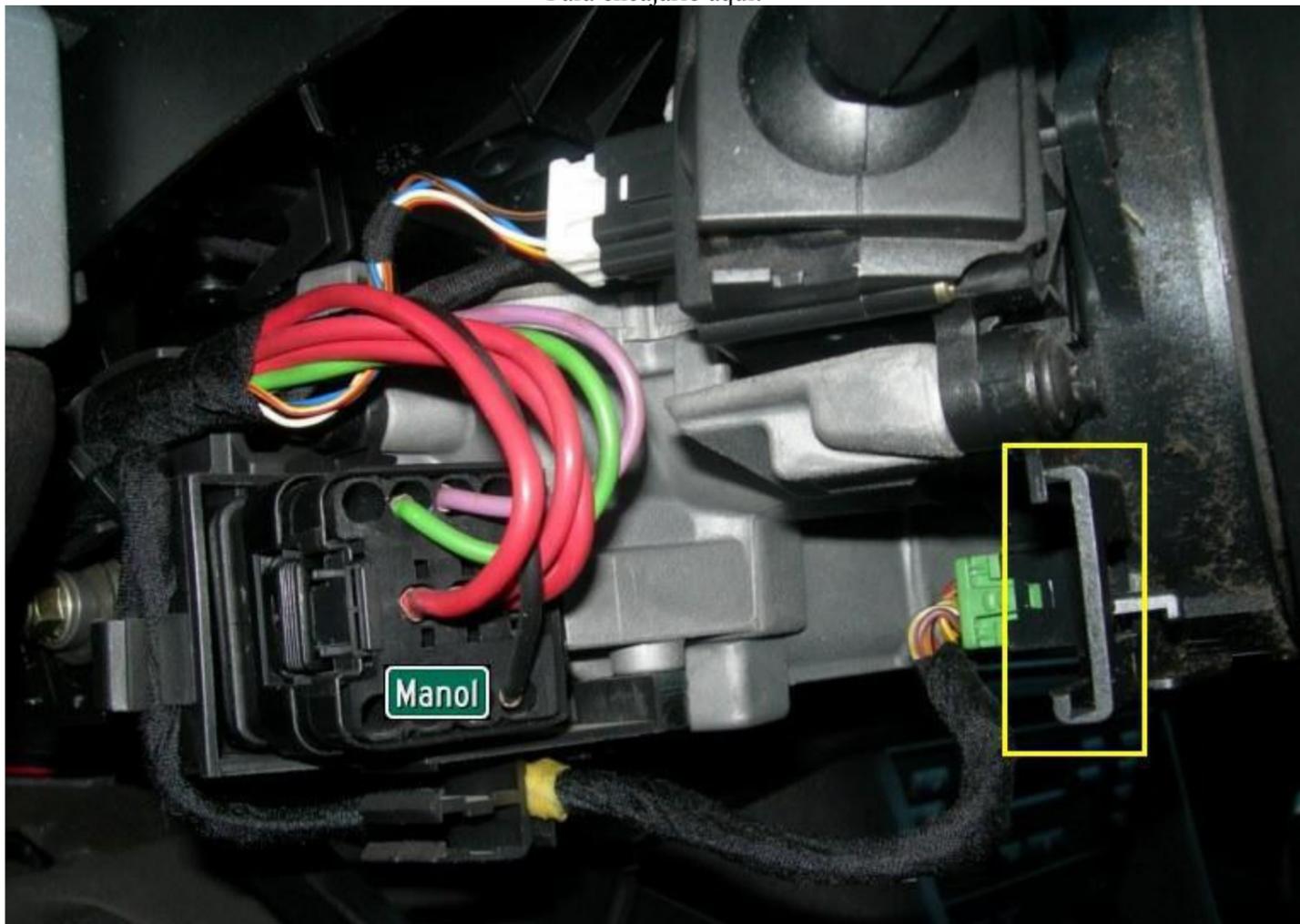

Quedando así:

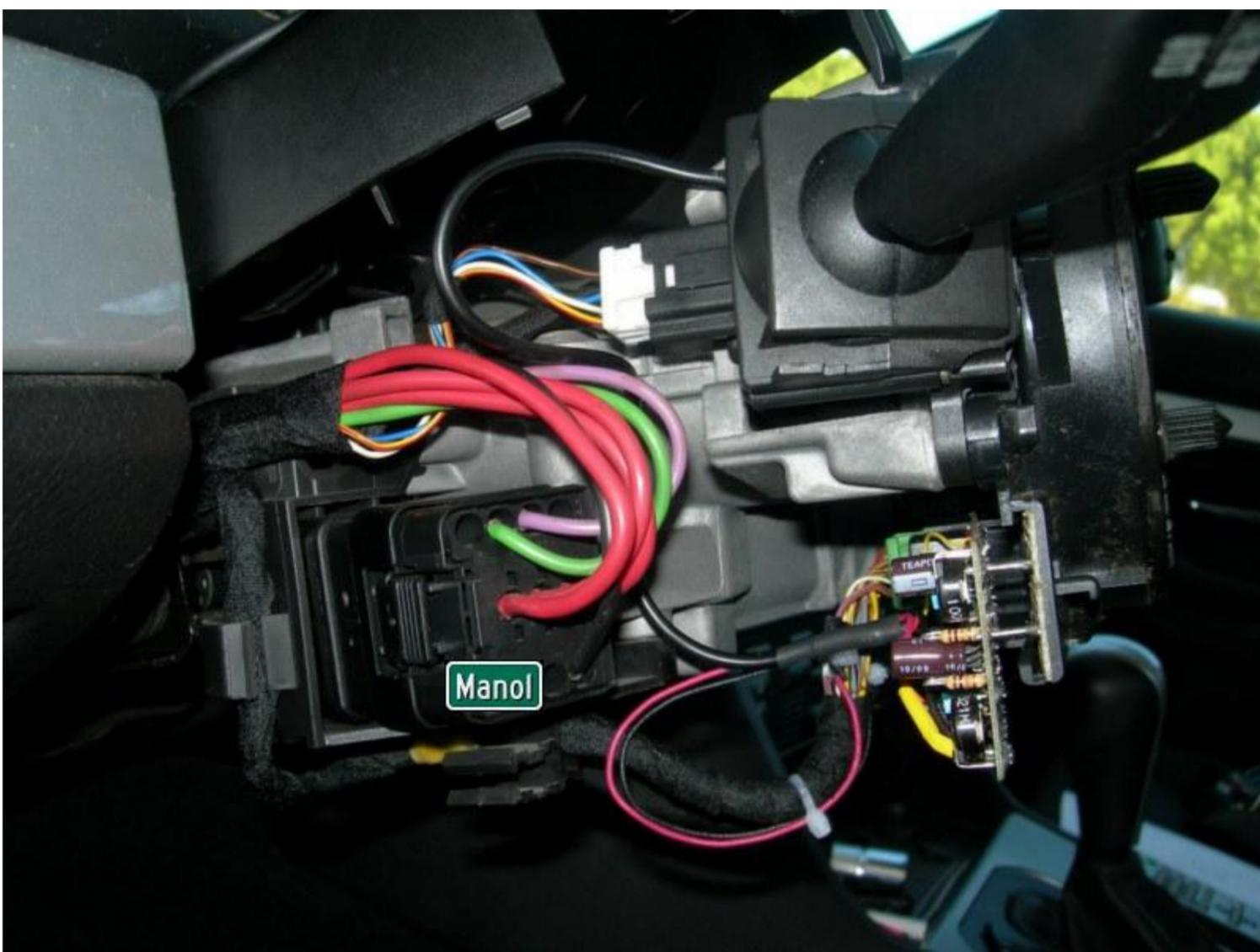

Lo he ajustado para que de 10 parpadeos para la izquierda (piloto) y 5 para la derecha.

**Notas:**

- Este montaje corresponde al brico (II) post, pero en lugar de los cebek, uso un 556.
- Este montaje está realizado en mi 530d E39 2001.
- Para desmontar la palanca hay que quitar el volante, 4 tornillos y 2 click, es muy intuitivo.
- La alimentación del circuito está tomada del conector X10170 (color verde de la foto). Positivo al pin 10 y negativo al pin 7.
- **MUY IMPORTANTE: Durante todo el proceso y teniendo el airbag desconectado, no poner la llave de contacto, de lo contrario se encenderá la luz del cuadro y tendréis que "borrarlo" con la máquina.**

Saludos.