Noviembre del 2011



MECATRONICA AUTOMOTRIZ

BOBINAS Y MODULOS DE ENCENDIDO





Encendido electronico | joaquin

HOJA DE TAREA DE MODULO Y BOBINA DE ENCENDIDO

Verificar la resistencia del primario y secundario de las bobinas en el aula. Realizar diagrama eléctrico.

• BOBINA DIS CHISPA PERDIDA

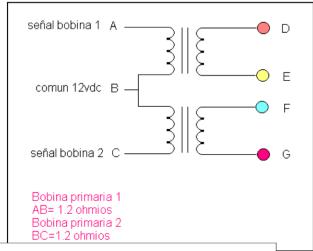

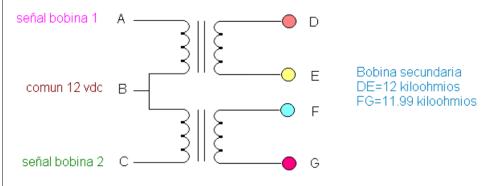




primario	secundario
1 Ω	9Κ Ω



1(+) - 2(-)	200k ^Ω
1(+) - 3(-)	200KΩ
3(+) - 2(-)	6Ω


En el vehiculo realizar lo siguiente:

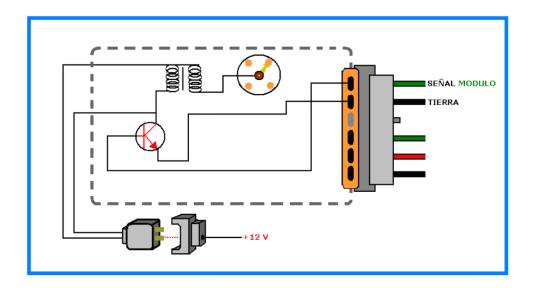- 1. Ubicar las bobinas o bobina de encendido físicamente y luego en el diagrama de la ecu y diga que tipo de encendido es. ¿por qué?
 - La ecu recibe la señal del sensor óptico como señal de ckp y cmp. El encendido del vehículo sentra es de tipo óptico






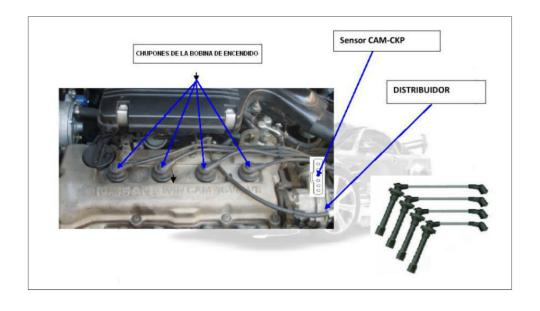
2. Hacer un dibujo esquematico indicando las partes según el encendido del vehiculo.




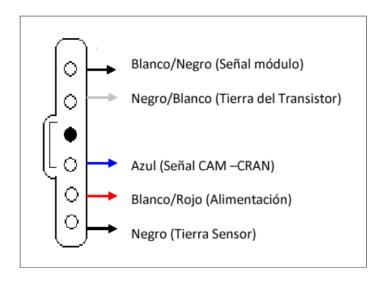3. Ubicar el modulo y bobina según el encendido del vehiculo y ver de cuantos cables es, anota el código de colores de sus cables.



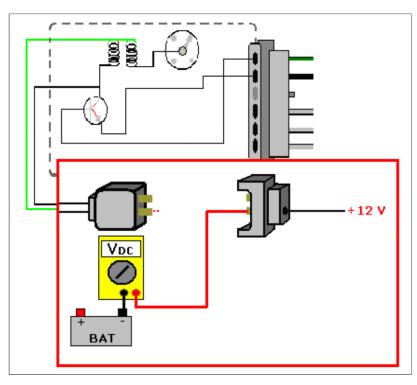4. Verificar la alimentación y las tierras de la bobina y el modulo, dibuje y esquematice.




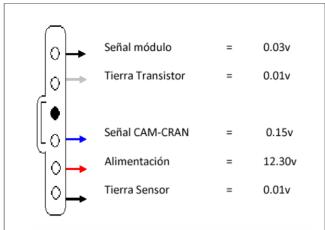




5. Con el ohmímetro verifique la resistencia del primario y el secundario de la bobina o el transistor según sea el caso de cada vehiculo.

Resistencia de la bobina primaria: 1.4 Ω

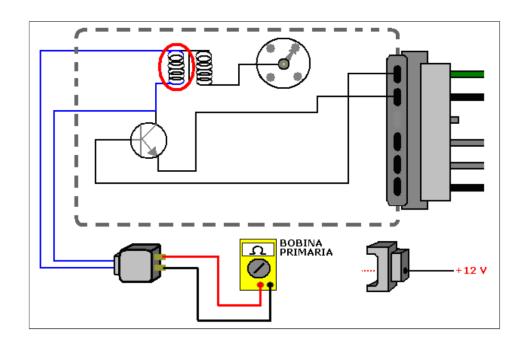




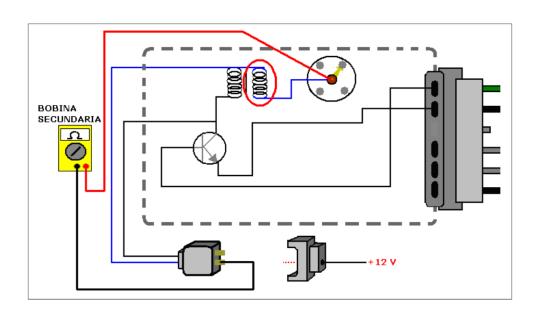Resistencia de la bobina secundaria: 12 $k\Omega$




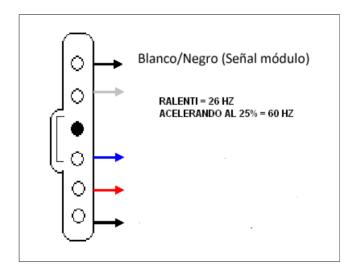6. Encienda el motor y con el frecuencímetro verifique el valor de la señal de activación del modulo o transistor de potencia, que sucede con dicho valor en ralentí y a una aceleración del 25%.




En pocas revoluciones los valores de medición nos lo dan en hertz a medidad que vamos acelerando hay una varion de esta medida en hertz . Los hz en la señal de activación del modulo serán mayores a los hz en la señal de encendido.

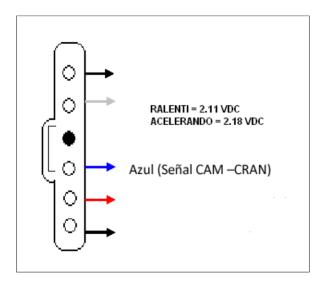7. Verifique con el voltímetro la señal de encendido según separata entregada (óptico, terminal 4 y masa; bobina por cilindro 3, 2 y masa).



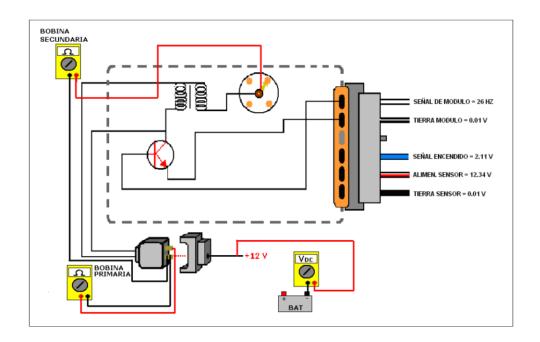8. Realizar un diagrama básico de la bobina, el modulo y la ecu indicando las pruebas realizadas en los puntos pertinentes.




Hoja De Tarea Del Sensor Cmp Y Ckp

1. Ubicar el sensor CMP y CMP en el diagrama de la ECU y luego en el vehículo.




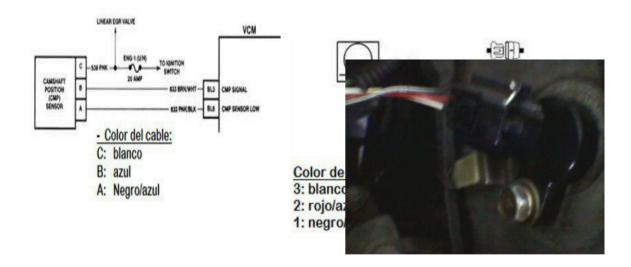2. Indicar que tipo de encendido es ¿Por qué?

- Encendido DIS con bobinas independientes: este tipo de encendido tiene una bobina por cilindro con el transistor incorporado en ella, este transistor es activado desde la ECU así produciendo la chispa.
- 3. Ver de cuantos cables tiene los sensores CKP y CMP. Anota el código de colores de sus cables.




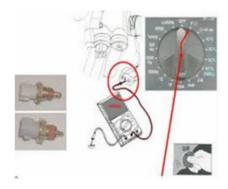
- 4. Verificar la resistencia, la polarización y la generación de señal de los sensores CKP y CMP anote.
- 5. Sensor CMP:





Sensor CKP:

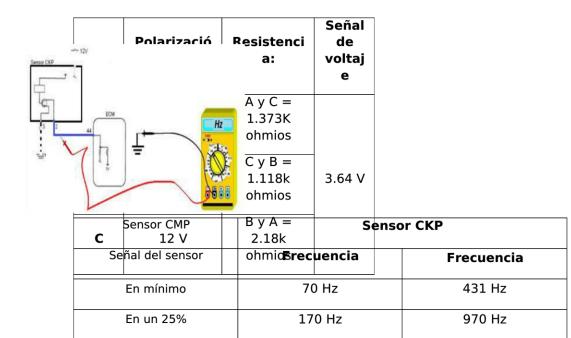

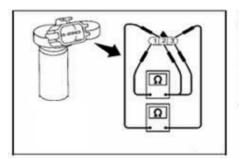


Compruebe la resistencia como se muestra en la figura.

Nº de terminal (Polaridad)	Resistencia Ω [a 25°C (77°F)
3 (+) + 1 (-)	Excepto 0 o ∞
2 (+) - 1 (+)	
3 (+) - 2 (-)	

Si está Mal, reemplace el sensor.

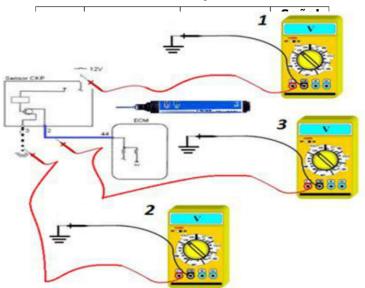6. Encienda el motor y con el frecuencímetro verifique el valor de la



señal de los respectivos sensores (ckp cam). Que sucede dicho valor en ralentí y a una aceleración del 25%.

7.	Verifique cual de los sensores (CKP - CMP) tiene mayor frecuencia
	explique el porqué:
	El sensor que tiene mas frecuencia es el CKP debido que el piñón censado por ese tiene mas dientes en su circunferencia a comparado del CMP que es mucho menor.
8.	Realizar un diagrama básico de los sensores (ckp-cam) y la ecu indicando las pruebas realizadas en los puntos pertinentes (frecuencímetro, voltímetro, omhimetro, punta lógica)

